

MASURAREA FILTRELOR

Scopul lucrarii - este cunoasterea metodelor uzuale de masurare a filtrelor, atât a celor de joasă frecvență, cât și, mai ales, a celor de înaltă frecvență utilizate în telecomunicatii, de la filtrele de frecvență intermediara până la cele din gama FIF -UIF.

Introducere teoretica


A. Masurarea filtrelor de joasă frecvență se face, în general, punct cu punct, cu accent pe determinările din jurul frecvențelor singulare (extreme locale - la FTB, FOB sau FTJ ori FTS cu supraresteri) sau al frecvențelor de la 3dB în raport cu frecvențele singulare.

S-au ales, pentru experimentare, filtre bi-patratic Kerwin - Huelsman - Newcomb, deja studiate cu ajutorul calculatorului la lucrarea de analiza și sinteza FARCS. Implementările s-au facut atât cu amplificatoare operaționale quadruple BM324 - IPRS - Baneasa (vezi și aplicația de la analiza spectrală a semnalelor) cât și cu amplificatoare Norton BM3900 - IPRS - Baneasa, studiate în detaliu la cursul și laboratorul de Circuite Integrate Liniare.

B. Masurarea filtrelor de înaltă frecvență se face, în general, cu aparate care permit trăsarea caracteristicilor amplitudine - frecvență, de tipul "vobler" (sau "vobulator", "vobuloscop" - vezi figura următoare) asociate unui osciloscop, precum schémele generale prezентate la lucrarea de analiza spectrală a semnalelor. Spre deosebire de analizoarele spectrale care masoară un semnal fix (în general ne-sinusoidal, prin sondarea lui cu un FTB "ac" mobil - sau heterodinarea lui peste un FTB "ac" fix), vobler-ele masoară un FTB prin trecerea prin acesta a unui semnal sinusoidal modulat în frecvență de către baza de timp a osciloscopului. La înaltă frecvență inter-modularea dintre semnalul de sondare și semnalul de baleiere (de frecvență mult mai joasă) nu mai conținează semnificativ (cum să arătă întâmplă la analiza filtrelor de JF când semnalul de baleiere ar putea avea frecvență - limitată inferior de remanentă ecranului osciloscopului - chiar mai mare decât frecvențele singulare ale filtrului de masurat).

C. Filtrele de înaltă frecvență alese pentru experimentare sunt

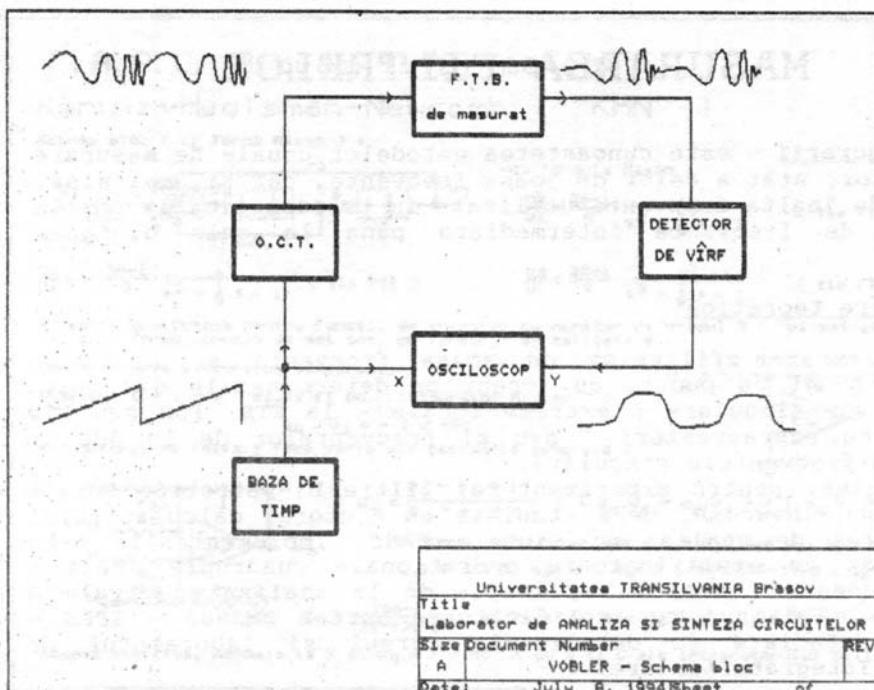1. Filtre de frecvență intermediara - 10,7 MHz - realizate cu rezonator ceramic - tip FCM 10,7 sau cu o "ceramica" de structură foarte regulată - cuart - filtre din categoria celor produse la Institutul de Cercetări în Electronica - București.



2. Filtre pentru selectoarele de canale TV - produse de Electronica - Bucuresti - vezi prezentarea lor din Anexa 3

Aparate necesare

Vobler - de exemplu H1-43 - Rusia

Sursa multipla de tensiune, stabilizata

- de exemplu E4109 - I.C.E. - Bucuresti

Sursa (auxiliara) de tensiune, stabilizata

- de exemplu E4109 - I.E.M.I. - Bucuresti

Generator de semnale

- de exemplu "Versatester" E0502 - I.E.M.I. - Bucuresti

Selector de canale TV- tip P38308-020 - ELECTRONICA - Bucuresti
 Programator TV - tip R10161D - ELECTRONICA - Bucuresti

Filtru ceramic pentru frecventa intermediara de 10,7 MHz
 - de exemplu FCM 10,7

Filtru cu quart pentru frecventa intermediara de 10,7 MHz

Machetele de laborator -filtru bi-quad cu SM324 - IPRS- Baneasa
 -filtru bi-quad cu SM3900- IPRS- Baneasa

1. Masurarea filtrelor active ale selectorului de canale

- * Se realizeaza echilibrarea circuitului de logaritmare al vobler-ului, aducind nivelul in jurul caruia caracteristica acestuia e aproximativ logaritmica in zona de lucru: - se reia iterativ reglajul potentiometrului "balans" pina cind o comutare a atenuatorului generatorului cu ± 10 dB fata de nivelul de lucru duce la deplasari sus/jos egale cu doua diviziuni pe grila de pe ecranul blocului de afisare (ceea ce corespunde cu 10 dB pe vernierul gradat in dB pentru deplasarea palierului de referinta al markerilor).
- * Se "vobuleaza"filtrele selectorului
- * Se regleaza frecventele de inceput si de sfirsit al baleierii la capetele gamelor.
- * Se comuta pe rind canalele memorate de programator.
De preferinta, primele 4 programe sunt pre-stabilite pentru benzile I si III FIF, programele 5,6 / 7,8 pentru canale UIF inainte / dupa 610 MHz (limita dintre cele doua benzi de frecventa, (0,5 - 610 si 610 - 1250 MHz) ale vobler-ului.
- * Se stabileste, cu ajutorul markerilor, pozitia aproximativa a fiecarui canal memorat, prin confruntare cu tabelul de frecvente standard.
- * Se detaliaza determinarea pozitiei fiecarei caracteristici prin reglaje succesive ale f_{min} si f_{max} pentru a incadra caracteristicile filtrelor pe aproape toata latimea ecranului, observind, in raport cu markerii, ondulatiile (riplurile) fiecarei curbe, latimea benzii de trecere, pantele tranzitiilor, etc.
- * Se plaseaza aproximativ palierul markerilor la nivelul mediu in banda de trecere, prin reglajul vernierului gradat in dB.
- * Se determina aproximativ banda filtrului prin coborirea cu 3dB (cf. vernierului) a palierului de referinta si identificarea, cu ajutorul markerilor, a frecventelor de capat al benzii de la intersectia palier-caracteristica.
- * Se masoara U varicap
- * Se studiaza posibilitatea de reglaj al amplificarii, coborind tensiunea de la sursa auxiliara si observind scaderea modulului functiei de transfer. In receptorul propriuzis, nivelul de semnal din blocurile ce succed selectorului e mentinut in limite constante, indiferent de apropierea sau departarea de emitor, deci de nivelul semnalului de antena de la intrarea in selector, de catre o bucla de reglaj automat al amplificarii (RAA).

* Cu exceptia verificarii R(A)A, se reiau etapele anterioare, pentru restul programelor si se completeaza tabelul.

PRO-gram	f_m (MHz)	f_M (MHz)	$U_{varicap}$ (V)	banda ($f_M - f_m$)	$\frac{f_0}{(f_M - f_m)/2}$	$\frac{Q}{(f_0/banda)}$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

2. Masurarea filtrelor de frecventa intermediara 10,7 MHz

* Se studiazafiltrele de FI 10,7 MHz. Se observa replicile caracteristicii din banda de baza, centrate pe armonicile impare (datorate efectului piezoelectric) ale frecventei centrale de 10,7 MHz (mai ales banda centrata pe $3 \cdot 10,7 = 32,1$ MHz). Pentru a beneficia de gradatiile pe orizontala ale ecranului blocului de afisare, se pot regla brut (cu ajutorul afisajului digital al frecventei) si fin (cu ajutorul markerilor de zeci si unitati de MHz), limitele de baleiere intre 10 si 11 MHz.

* Se completeaza tabelul (similar cu cel anterior).


Tip filtru	f_m (MHz)	f_M (MHz)	banda ($f_M - f_m$)	$\frac{f_0}{[(f_M - f_m)/2]}$	$\frac{Q}{(f_0/banda)}$
cuart					
ceramic					

3. Masurarea filtrelor bi-patratice de joasa frecventa

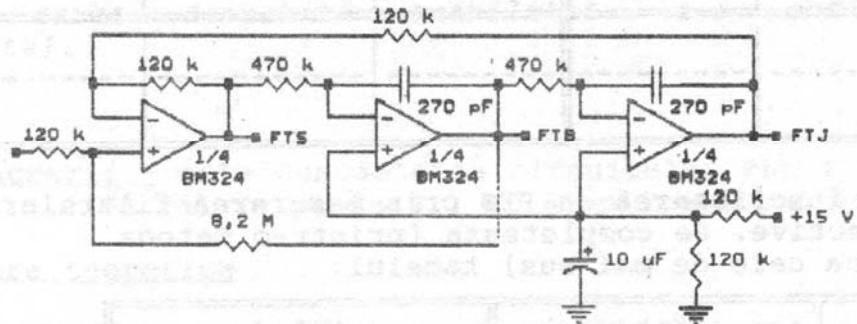
- a) Filtrul bi-quad cu A.O. de tensiune BM324 - IPRS - Baneasa
- b) Filtrul bi-quad cu A.O. trans-impedanta (de tip Norton) BM3900 - IPRS - Baneasa

* Se completeaza, pentru FTJ si FTB tabelele (similare cu cele anterioare)-(se regleaza frecventa pentru maximul local (f_0) si nivelul pentru 6 div. v-v pe ecranul osciloscopului, apoi,

F.A.R.C. - Bi-quad
cu BM324 - I.P.R.S. Baneasa



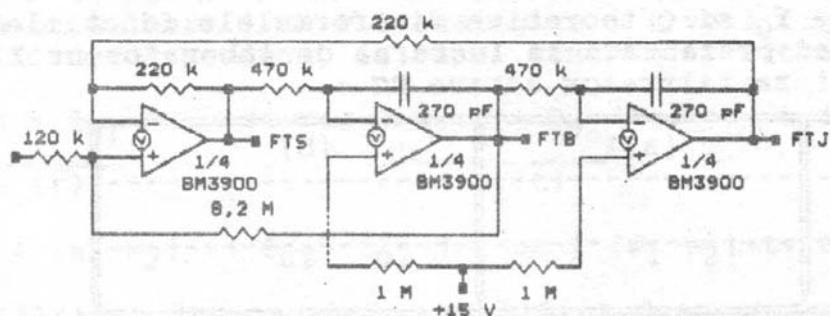F.A.R.C. - Bi-quad
cu BM3900 - I.P.R.S. Baneasa



Universitatea TRANSILVANIA Brasov		
Title		
Laborator de ANALIZA SI SINTEZA CIRCUITELOR		
Size	Document Number	REV
A	Masurarea filtrelor	B
Date:	July 7, 1994	Sheet 1 of 1

pentru determinarea f_m/M se regleaza frecvenetele pentru 4 div.)

Tip filtru	f_m (Hz) in jurul max.local	f_M (Hz) max.local	banda ($f_M - f_m$)	f_0 (max.local)	Q (f_0 /banda)
F (a)					
T-----	-----	-----	-----	-----	-----
J (b)					
-----	-----	-----	-----	-----	-----
F (a)					
T-----	-----	-----	-----	-----	-----
B (b)					
-----	-----	-----	-----	-----	-----

* Se verifica functionarea ca FTS prin masurarea filtrelor la iesirile respective. Se completeaza (printr-o metoda aproximativa ca cele de mai sus) tabelul:

Tip filtru	(a)	(b)
f_{-3dB} (Hz)		

* Se calculeaza f_0 si Q teoretice din formulele functiilor de transfer bi-quad prezентate la lucrarea de laborator nr.2 - Analiza si sinteza filtrelor active RC :

Tip filtru	(a)	(b)
f_0 (Hz)		
Q		

Exercitii

Sa se ridice graficul f_{-3dB} ($U_{varicap}$) pentru FTS  5pF/5V

pentru $U_{varicap}$ intre 2 si 8V.